

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	13
1.1 สำนวนไฟฟ้าและสำนวนแม่เหล็ก	14
1.2 คลื่นวิทยุ	17
1.3 ความถี่ และความยาวคลื่น	19
1.4 สเปรคตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	22
1.5 หลักการเบื้องต้นของระบบสื่อสาร	23
1.6 คุณลักษณะเฉพาะและประโยชน์ของคลื่นไมโครเวฟ	25
1.7 อันตรายจากคลื่นไมโครเวฟหรือคลื่นวิทยุความถี่สูง	27
1.7.1 ผลของคลื่นวิทยุที่มีต่อร่างกายมนุษย์	28
1.7.2 มาตรฐานความปลอดภัย	30
บทที่ 2 ระบบการสื่อสารไมโครเวฟและการรับส่งคลื่นไมโครเวฟ	33
2.1 หลักการระบบสื่อสารไมโครเวฟเบื้องต้น	33
2.2 การมัลติเพล็กซ์	34
2.2.1 การมัลติเพล็กซ์โดยการแบ่งความถี่	35
2.2.2 การมัลติเพล็กซ์โดยการแบ่งเวลา	40
2.3 ลักษณะการเดินทางของคลื่นวิทยุ	46
2.3.1 คลื่นยา	47
2.3.2 คลื่นสั้น	48
2.3.3 คลื่นในย่านความถี่สูงมากขึ้นไป	49
2.4 ประเภทของระบบการสื่อสารไมโครเวฟ	51
บทที่ 3 หลักการของสายนำสัญญาณและห้องนำคลื่น	57
3.1 หลักการของสายนำสัญญาณ	58
3.2 สายยาวอนันต์	61
3.3 อิมพีเดนซ์คุณลักษณะ	62

3.4 สัมประสิทธิ์การสะท้อนและอัตราส่วนคลื่นนิ่งของแรงดัน	66
3.4.1 สัมประสิทธิ์การสะท้อน	66
3.4.2 อัตราส่วนคลื่นนิ่งของแรงดัน	67
3.5 สายส่งสัญญาณชนิดสายโคงแอกเชียล	70
3.5.1 ระบบสายส่งสัญญาณชนิดสายโคงแอกเชียล	71
3.5.2 การใช้สายโคงแอกเชียลในย่านความถี่ “ไมโครเวฟ”	71
3.5.3 ลักษณะสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในสายโคงแอกเชียล	74
3.6 “ไมโครสตริป”	77
3.7 ห่อน้ำคลื่น	79
3.7.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของห่อน้ำคลื่น	79
3.7.2 ห่อน้ำคลื่นสีเหลี่ยมผืนผ้า	80
บทที่ 4 อุปกรณ์ไมโครเวฟแบบแพสซีฟ	103
4.1 “ไอริสหรือวินด์”และการปรับด้วยสกูร	103
4.1.1 “ไอริสหรือวินด์”	103
4.1.2 การปรับด้วยสกูร	105
4.2 ข้อต่อรูปตัวที	106
4.2.1 ตัวทีแบบอนุกรม	107
4.2.2 ตัวทีแบบขนาน	108
4.2.3 ไอบริดที	110
4.3 ตัวบิดและข้องอ	111
4.3.1 ตัวบิด (Twist)	111
4.3.2 ข้องอ (BEND)	112
4.4 ข้อต่อ	112
4.4.1 ครีบ	112
4.4.2 ครีบเซ็ก	113
4.4.3 ข้อต่อหมุนรอบ	114
4.5 ตัวลดทอนและเทอร์มิเนเตอร์	114
4.5.1 ตัวลดทอนแบบปรับใบพัดลาดเอียง	115
4.5.2 ตัวลดทอนแบบปีก	116
4.5.3 สาเหตุการเกิดลดทอนกำลังงานในห่อน้ำคลื่น	116

๔๕	4.6 ไอโซเลเตอร์และเซอร์กุเลเตอร์ที่ใช้ในระบบการสูบ排便ที่รับน้ำเสีย	117	
๔๖	4.6.1 ไอโซเลเตอร์	117	
๔๗	4.6.2 เซอร์กุเลเตอร์ (Circulator)	119	
๔๘	4.7 สล็อตเต็ดไลน์	121	
๔๙	4.8 สดับ	122	
๕๐	4.9 ตัวกรองความถี่	123	
๕๑	คุณสมบัติของตัวกรองความถี่ที่ใช้ในระบบดูดซับน้ำเสีย	123	
	บทที่ 5 เรโซเนเตอร์แบบโครง	การใช้งาน ๕.๕	127
๕๒	5.1 หลักการเบื้องต้นของเรโซเนเตอร์แบบโครง	127	
๕๓	5.2 เรโซเนเตอร์แบบโครงที่เกิดจากวงจรล้มปีริโซแนร์	128	
๕๔	5.3 เรโซเนเตอร์รูปโครง ชนิดรูปทรงสี่เหลี่ยม	129	
๕๕	5.4 เรโซเนเตอร์แบบโครง ชนิดรูปทรงระบบออก	132	
๕๖	5.5 เรโซเนเตอร์แบบโครงชนิดอื่น ๆ	135	
๕๗	5.6 การปรับแต่งเรโซเนเตอร์แบบโครง	136	
๕๘	5.7 การเชื่อมต่อกำลังงานเข้าเรโซเนเตอร์แบบโครง	138	
	5.7.1. แบบโครงคลับปลิง	138	
	5.7.2 แบบลูปคลับปลิง	139	
	5.7.3 แบบสล็อตคลับปลิง	140	
๕๙	5.8 มิตอร์วัดคลื่น	140	
	5.8.1 มิตอร์วัดคลื่นแบบปรับจูนความถี่	141	
	5.8.2 มิตอร์วัดคลื่นแบบดูดกลืน	142	
	(lowWT) ลดน้ำเสีย ๕.๕.๔	142	
	บทที่ 6 อุปกรณ์ไมโครไฟฟ์ประเภทสารกึ่งตัวนำ ๕.๕.๕	145	
๖๐	6.1 ไดโอดแบบจุดต่อพีเอ็น	146	
๖๑	6.2 พินไดโอด	150	
๖๒	6.3 สเต็ปบริคอฟเวอร์ไดโอด	153	
๖๓	6.4 เอชากิไดโอดหรือทันแナルไดโอด	157	
๖๔	6.5 กันนีไดโอด	160	
๖๕	6.6 อิมแพตต์ไดโอด	162	
๖๖	6.7 ทรานซิสเดอร์แบบไบโพลาร์	165	
๖๗	6.8 ทรานซิสเดอร์สำนวนไฟฟ้า	168	

บทที่ 7 หลอดสุญญากาศที่ใช้ในยานความถี่ไมโครเวฟ	173
7.1 ค่าจำกัดทางความถี่สูงของหลอดสุญญากาศ	173
7.1.1 ค่าจำกัดมาตรฐาน	174
7.1.2 การสูญเสียทางไดโอลีกตริก	175
7.2 ผลของอิเล็กตรอนทรานสิตไทร์	175
7.3 หลอดสุญญากาศไดโอดที่ใช้ในวงจรย่านความถี่สูง	177
7.4 หลอดไคลสตอรอน	179
7.4.1 หลอดไคลสตอรอนօօสซิลเลเตอร์ชั้นดี 2 คาวิตี้	179
7.4.2 หลอดขยายไคลสตอรอนหลายคาวิตี้	180
7.5 หลอดไคลสตอรอนแบบสะท้อนกลับ	181
7.5.1 หลักการทำงานของหลอดไคลสตอรอนแบบสะท้อนกลับ	182
7.5.2 อิเล็กตรอนทรานสิตไทร์	184
7.5.3 ใหมดการทำงาน	185
7.5.4 การปรับเปลี่ยนความถี่	188
7.5.5 ระบบการป้องกันรีเพลเลอร์	189
7.5.6 การใช้งานหลอดไคลสตอรอนแบบสะท้อนกลับ	189
7.6 หลอดคลื่นจาร	191
7.6.1 โครงสร้างและการทำงานของหลอดคลื่นจาร	192
7.6.2 ทฤษฎีการทำงานของหลอดคลื่นจาร	193
7.6.3 การขยายสัญญาณของหลอดคลื่นจาร	194
7.6.4 การพิจารณาในทางปฏิบัติของหลอดคลื่นจาร	195
7.6.5 ประเภทของหลอดคลื่นจาร	198
7.6.6 การใช้งานหลอดคลื่นจาร	200
7.7 หลอดแมกนีตرون	200
7.7.1 โครงสร้างของหลอดแมกนีตرون	201
7.7.2 หลักการทำงานของหลอดแมกนีตرون	202
บทที่ 8 สายอากาศในระบบไมโครเวฟ	207
8.1 การแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ	207
8.2 พารามิเตอร์ของสายอากาศ	209
8.2.1 ความต้านทานการแพร่กระจายคลื่น	211

8.2.2 อิมพีเดนซ์ของสายอากาศ	214
8.2.3 รูปแบบการแพร่กระจายคลื่น และไดเร็คติวิตี้	215
8.2.4 บีมวิดท์ (Beamwidth)	217
8.2.5 อัตราขยายของสายอากาศ	218
8.2.6 กำลังส่งประสิทธิผล	219
8.3 คุณสมบัติของสายอากาศในย่านไมโครเวฟ	219
8.4 ตัวสะท้อนแบบพาราโบลิก	220
8.4.1 โครงสร้างทางเรขาคณิตของพาราโบลา	220
8.4.2. คุณสมบัติของตัวสะท้อนพาราโบโลยด์	222
8.5 วิธีป้อนพลังงานให้กับตัวสะท้อนรูปพาราโบลิก	224
8.6 ตัวสะท้อนรูปพาราโบลิกแบบอื่น ๆ	228
8.7 สายอากาศแบบปากแตร	229
8.7.1 ทฤษฎีเบื้องต้นของสายอากาศแบบปากแตร	230
8.7.2 สายอากาศแบบปากแตรชนิดพิเศษ	231
8.8 สายอากาศแบบเลนส์	233
8.8.1 ทฤษฎีเบื้องต้นของสายอากาศแบบเลนส์	233
8.8.2 ข้อพิจารณาในทางปฏิบัติ	234
บทที่ 9 การส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟและการกำหนดที่ตั้งสถานี	239
9.1 การคำนวณหาระยะทางแนวเส้นสายตา	239
9.2 การลดทอนของคลื่นวิทยุ	241
9.3 การจางหายของการรับส่งคลื่นวิทยุในแบบแนวเส้นสายตา	244
9.3.1 การกระจายของกำลังงานที่รับได้จากการจางหาย	246
9.3.2 ลักษณะทั่วๆ ไปของการจางหาย	246
9.4 ค่าระดับสัญญาณในเส้นทางเดินของคลื่น	249
9.4.1 หลักการทั่วไปในการออกแบบระบบไมโครเวฟ	249
9.4.2 การคำนวณงบประมาณด้านกำลังของไมโครเวฟลิงก์	251
9.5 การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งสถานีไมโครเวฟ	256
9.5.1 การศึกษาจากแผนที่	256
9.5.2 การสำรวจเส้นทาง	258

9.6 การพิจารณาในเรื่องระยะปลดภัยและการจัดทำเส้นทางคลื่นบนกระดาษ โครงการ	259
9.6.1 การพิจารณาในเรื่องคลื่นสะท้อน	260
9.6.2 เพสเนลโซนอันดับที่หนึ่ง	261
9.7 การสูญเสียเนื่องจากสิ่งกีดขวาง	263
บทที่ 10 เครื่องรับและเครื่องส่งวิทยุในระบบสื่อสารไมโครเวฟ	267
10.1 เครื่องส่งวิทยุสื่อสารไมโครเวฟแบบแอนอล็อก	267
10.1.1 เครื่องส่งวิทยุย่านไมโครเวฟแบบไดเรคเอย์ม	268
10.1.2 ภาคกำเนิดความถี่ไมโครเวฟ แบบภาคเดียว	272
10.1.3 ภาคขยายกำลังของเครื่องส่งวิทยุสื่อสารในย่านความถี่ ไมโครเวฟ	277
10.2.1 การทำงานของภาคต่างๆ ในเครื่องรับวิทยุสื่อสาร ในย่านความถี่ไมโครเวฟ	279
10.2.2 วงจรเครื่องรับวิทยุในย่านความถี่ไมโครเวฟ	281
10.2.3 หน้าที่ของส่วนต่างๆ ในเครื่องรับวิทยุย่านความถี่ ไมโครเวฟ	281
10.3 วิทยุสื่อสารไมโครเวฟแบบดิจิทัล	283
10.3.1 ข้อได้เปรียบของระบบสื่อสารดิจิทัล	284
10.3.2 การเชื่อมโยงสัญญาณดิจิทัล	286
10.3.3 เครื่องรับและเครื่องส่งวิทยุสื่อสารไมโครเวฟแบบดิจิทัล	288
บทที่ 11 เรดาร์	293
11.2 หลักการเบื้องต้นของเรดาร์	297
11.3 ส่วนประกอบของเรดาร์	301
11.4 การหาขอบเขตของระยะทาง	303
11.5 การวัดความเร็วและการแยกแยะ	306
11.6 เรดาร์ตรวจอากาศ	310
11.6.1 ส่วนประกอบที่สำคัญของเรดาร์ตรวจอากาศ	311
11.6.2 ชนิดของเรดาร์ตรวจอากาศ	314

ภาคผนวก ก. ค่าคงตัวทางพิสิกส์	317
ภาคผนวก ข. คำนำหน้าหน่วย	318
ภาคผนวก ค. เดซิเบล	319
ภาคผนวก ง. ค่าความนำของวัสดุ	321
ภาคผนวก จ. ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกของวัสดุ	322
ดัชนีคำศัพท์	323
บรรณานุกรม	326
7.1.1 หมวดคำนวณแบบบันทึกที่ใช้ในงานวิเคราะห์	326
7.1.2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ	327
7.1.3 คำนวณแบบ “ผลลัพธ์” ที่ได้จากการคำนวณ	328
7.1.4 ปัจจัยที่มีผลต่อค่า “ผลลัพธ์” ของวัสดุที่ใช้ในการคำนวณ	329
7.1.5 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	329
7.1.6 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	330
7.1.7 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	331
7.1.8 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	332
7.1.9 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	333
7.1.10 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	334
7.1.11 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	335
7.1.12 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	336
7.1.13 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	337
7.1.14 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	338
7.1.15 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	339
7.1.16 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	340
7.1.17 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	341
7.1.18 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	342
7.1.19 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	343
7.1.20 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	344
7.1.21 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	345
7.1.22 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	346
7.1.23 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	347
7.1.24 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	348
7.1.25 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	349
7.1.26 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	350
7.1.27 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	351
7.1.28 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	352
7.1.29 ค่าคงตัวที่ใช้ในการคำนวณ	353

សី
ខេត្ត

៣ ខ.ស. ស.

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ ព្រះមហាក្សត្រ នរោត្តម៌
នគរបាល និងប្រជាធិបតេយ្យ



ໄមគ្រោះពីន្ទាននិងការប្រយុកតីថែងការ

រក.ប្រ.ប្រ.សិ.ទី ឃុំដូនិ
អ.ប្រ.ច. ីរុ.សកុ.ល.ផ.រ

